
4) Para o retificador controlado a seguir, determine:

A) A forma de onda da tensão na carga, para um ângulo de disparo de 45º;

B) A tensão *média* e *eficaz* na carga para ângulos de disparo de 0º, 45º, 90º, 120º, 170º

C) A potência na carga para esses ângulos de disparo;

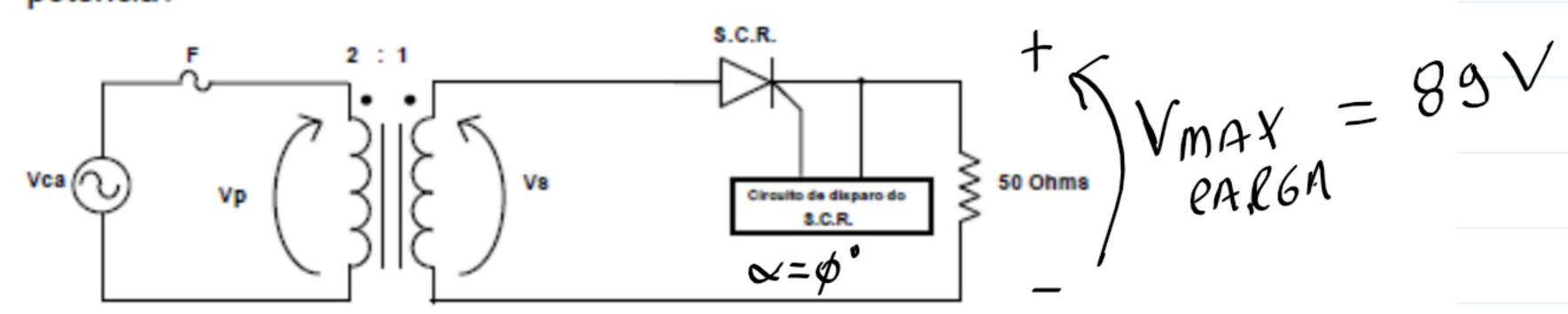D) Qual é o ângulo de disparo que fornece a máxima potência na carga e qual o valor dessa potência?



Vca = 180.sen (wt) - Volts Freqüência da fonte CA = 60 Hz ΔVscr = 1 volt

Bom estudo!!

$$Vmedia = \left(\frac{Vmax.Carba}{a\pi}\right) \cdot \left[1 + Cos(\alpha)\right]$$

$$Vrms = Vmax \cdot \left[\frac{1}{4} - \frac{\alpha}{4\pi} + \frac{sln(2\alpha)}{8\pi}\right]^{\frac{1}{2}}$$

$$Vrms = Vmax \cdot \left[\frac{1}{4} - \frac{\alpha}{4\pi} + \frac{sln(2\alpha)}{8\pi}\right]^{\frac{1}{2}}$$

B)	\propto	(O°	45°	900	1200	170°
	α	0	11/4	1/2	211/3	27T -18
	Vmédio	28,3V	24,21	14,2V	7,08V	0, 215 V
	Vrms	44,5V	42,4V	31,5V	19,7V	1,49V
	POT (W)	39,6	36,01	19,8	7,74	0,04

D) POT. MÁX. NA CARBA OCORRE SEMPRE P/
$$\alpha = \phi^{\circ} = P(\alpha = \phi^{\circ}) = 39.6 \text{ W}$$