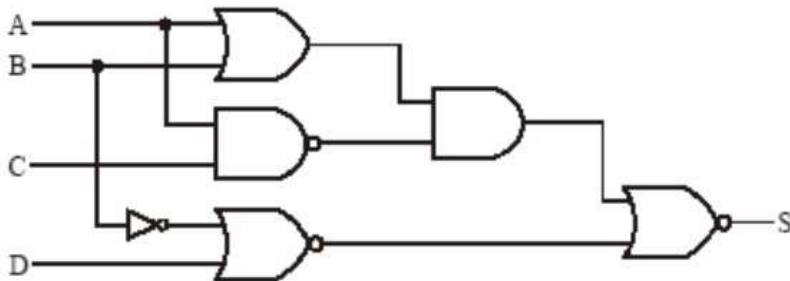


1. Determine a expressão da função lógica do circuito abaixo:



2. Desenhe o circuito que representa a seguinte expressão:

$$S = \overline{(\overline{A} + B) + (\overline{C} + D)} \cdot \overline{D}$$