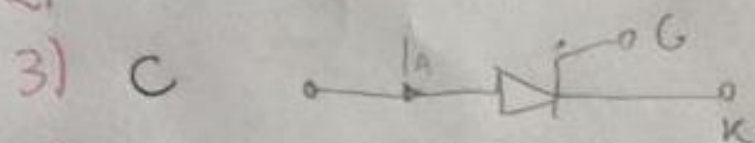


Nome: Andre Luiz N. Carneiro RA 92854

- 1) E GTO e SCR L3  
 2) B Utilizam transistores bipolares em alta frequencia



4)  $m = 75$  ciclos  
 $n = 125$  ciclos  
 $V_{rms} = V_s \sqrt{\frac{n}{m+n}} = V_s \sqrt{\frac{n}{m+n}}$

$127 \cdot \sqrt{\frac{125}{125+75}} \rightarrow 100.4 \text{ V}$   
 Alternativa (a)  
 $V_{rms} = 100.4 \text{ V}$

- 5) A tensão média produzida na carga pelos conversores CA-CA é sempre nula.

$V_{medio} = 0 \text{ V}$   
 Tensão RMS  
 $V_{ca} = 180 \cdot \sin(\omega t)$

2:1  $V_a \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{\alpha}{2\pi} + \frac{\sin(2 \cdot 45)}{4\pi}}$

$89 \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{\pi/4}{2\pi} + \frac{\sin(2 \cdot 45)}{4\pi}} = 59.44$

Alternativa D  $V_{medio} = 0 \text{ V}$  e  $V_{rms} = 60 \text{ V}$

6) E) 184.95  $V_s = \frac{380}{\sqrt{3}} = 219.39$

$V_{rms} = \sqrt{6} \cdot V_s \cdot \left[ \frac{1}{\pi} \left( \frac{\pi}{12} + \frac{3 \cdot \sin 2\alpha}{16} + \frac{\sqrt{3} \cdot \cos 2\alpha}{16} \right) \right]^{1/2}$   
 $537.4 \left[ \frac{1}{\pi} (0.2617 + 0.1623 + (-0.0541)) \right]^{0.5}$   
 $537.4 [0.11774]^{0.5}$

184.4